

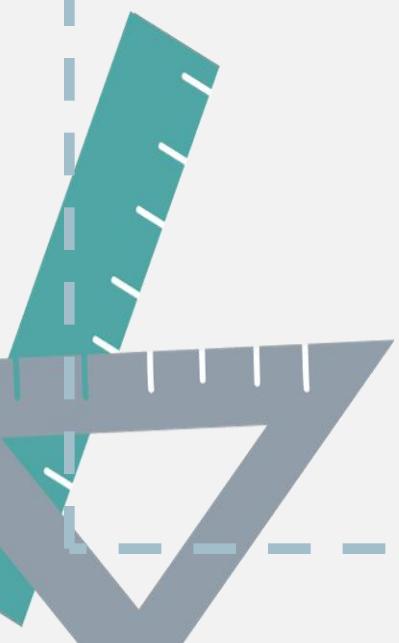


第十七章

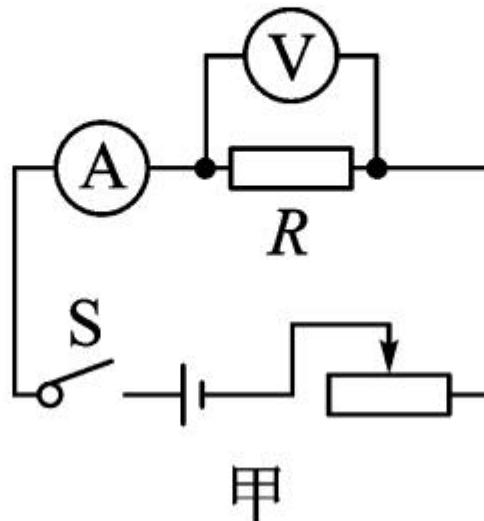

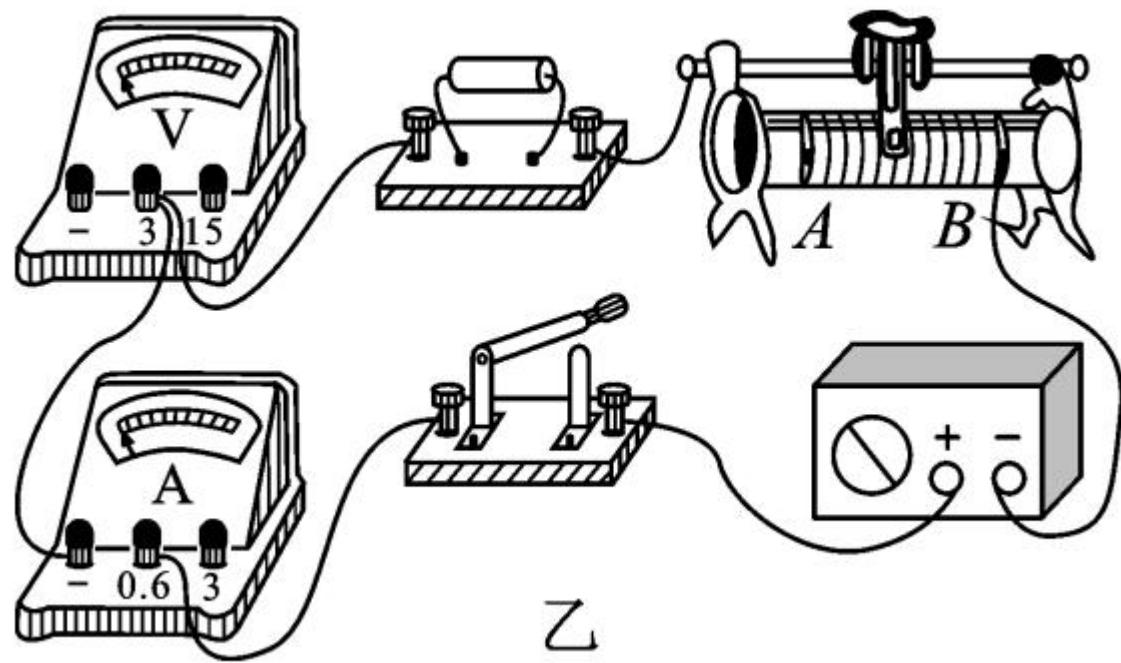1. (2018 年三黔州联考)在探究“电压一定时,电流跟电阻的关系”的实验中,设计的电路如图甲所示。






乙

实验次数	1	2	3	4	5
电阻 R/Ω	5	10	15	20	25
电流 I/A	0.6	0.3	0.2	0.15	

- (1) 请根据图甲电路图用笔画线代替导线, 将图乙所示实物连接成完整电路(导线不允许交叉)。
- (2) 连接好电路, 发现电流表没有示数, 移动滑动变阻器的滑片, 电压表示数始终接近电源电压, 造成这一现象的原因可能是 _____。

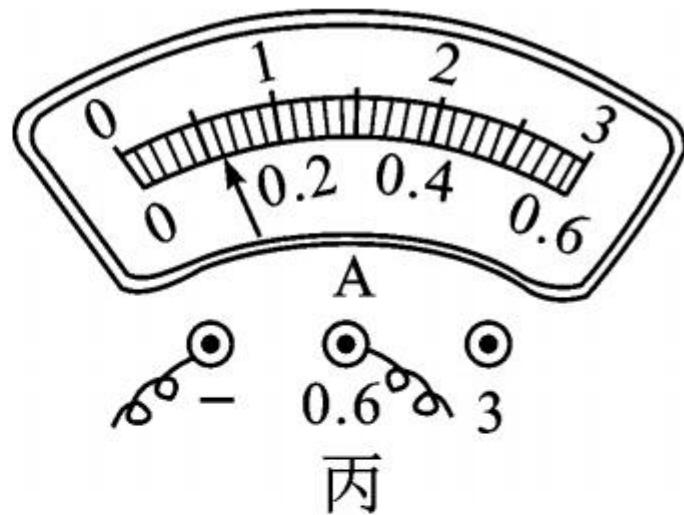
(3)排除电路故障后进行实验,多次改变 R 的阻值,调节滑动变阻器,使电压表示数保持不变。若电压表示数偏小,则应将滑动变阻器向_____ (选填“左”或“右”)滑动;实验数据记录如上表,其中第 5 次实验电流表示数如图丙所示,其读数为_____ A。



(4) 分析实验数据可得实验结论是：_____

_____°。

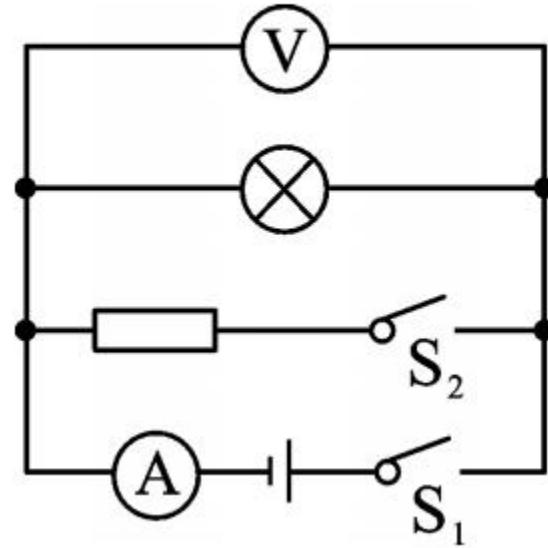2. 如图所示,电源两端的电压恒定。闭合开关 S_1 , 小灯泡发光, 再闭合开关 S_2 , 则 ()
- A. 小灯泡变亮
 - B. 电流表示数变小
 - C. 电压表示数不变
 - D. 电路的总电阻变大




3. (2015 年黔南州) 如图所示是王超设计的压力传感器的原理图, 其中弹簧上端和滑动变阻器的滑片 P 固定在一起, M、N 间有可收缩的导线, R_1 为定值电阻。当闭合开关 S, 压力 F 增大时, 电流表与电压表示数变化情况是 ()

- A. 电流表示数变大, 电压表示数变小


- B. 电流表示数变小, 电压表示数变大

- C. 电流表、电压表示数都变大


- D. 电流表、电压表示数都变小

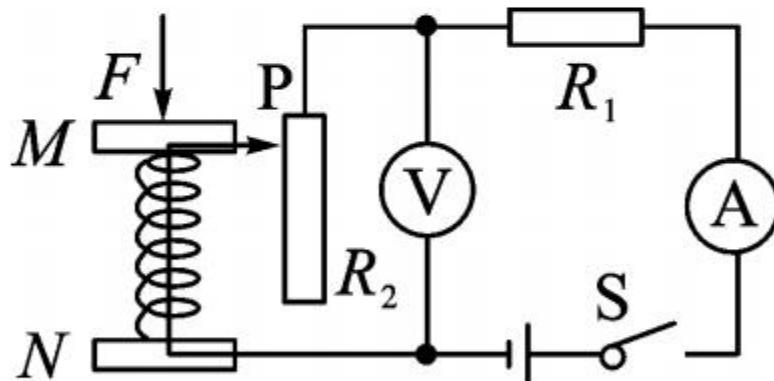

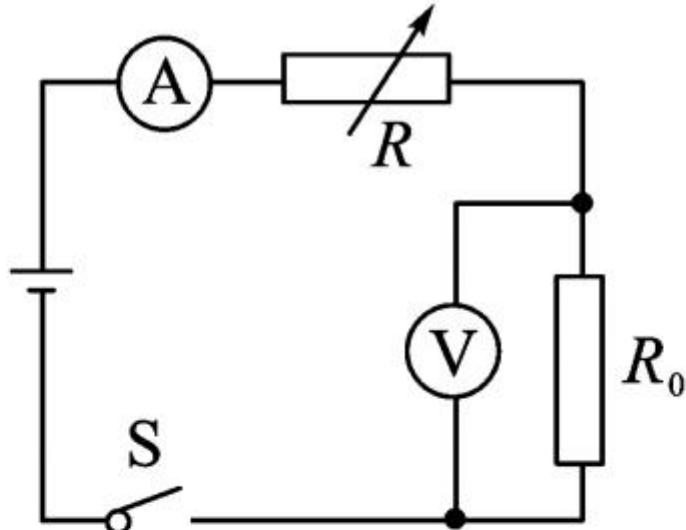4. (2016 年黔东南州) 我国刑法规定,从 2011 年 5 月 1 日起,驾驶员醉酒后驾车要负刑事责任。为了打击酒驾行为,交警常用酒精浓度监测仪对驾驶人员进行酒精测试,如图甲所示是一款酒精浓度监测仪的简化电路图,其电源电压保持不变, R_0 为定值电阻, R 为酒精气体浓度传感器(气敏电阻), R 的阻值与酒精浓度的关系如图乙所示。当接通电源时,下列说法正确的是 ()





甲

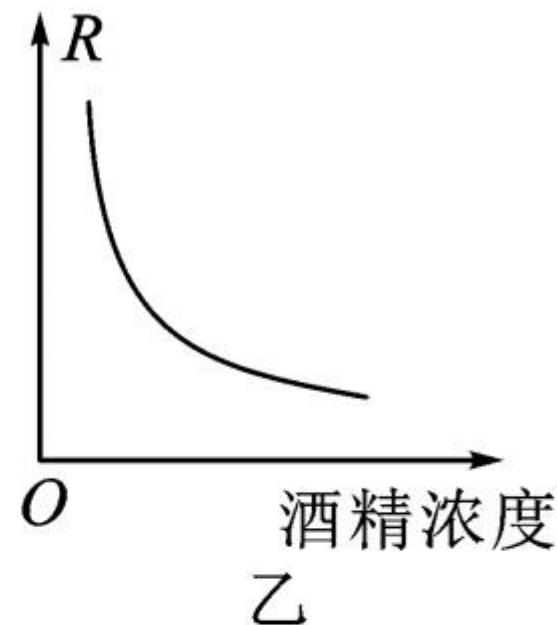

乙


- A. 当酒精浓度减小时, R 的阻值减小
- B. 当酒精浓度增大时, 电压表的示数与电流表的示数的比值变大
- C. 当酒精浓度增大时, 电压表的示数变大
- D. 当酒精浓度增大时, 电流表的示数变小

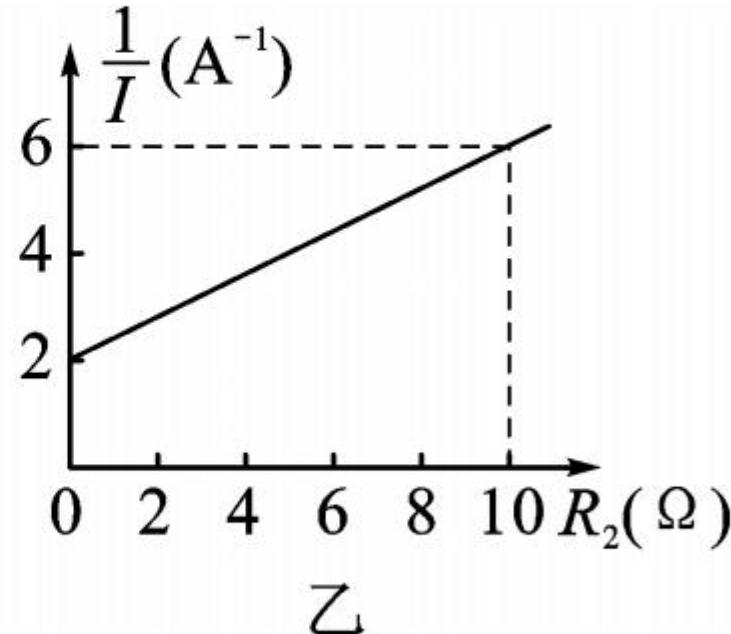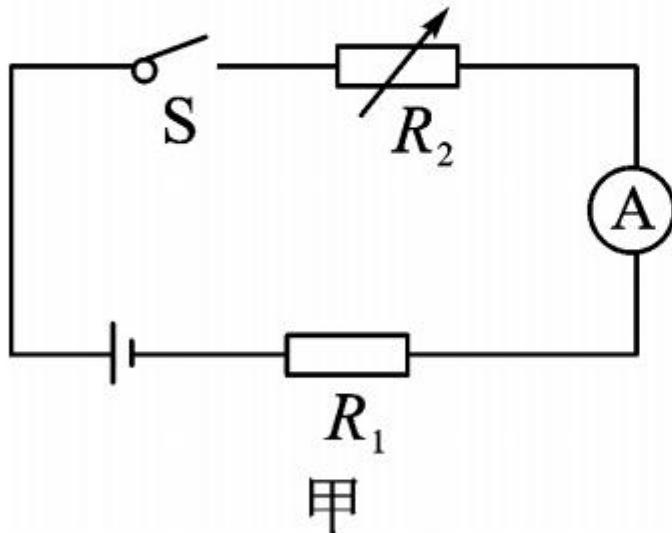5. (2018 年遵义市)如图甲所示, R_2 为电阻箱, 调节 R_2 时电流表示数 I 随之变化。如图乙所示是电阻箱阻值 R_2 与电流表示数的倒数 $\frac{1}{I}$ 的图象。则定值电阻 R_1 与电源电压 U 的大小分别为 ()




- A. 5Ω 30V
- B. 5Ω 2.5V
- C. 10Ω 20V
- D. 10Ω 10V

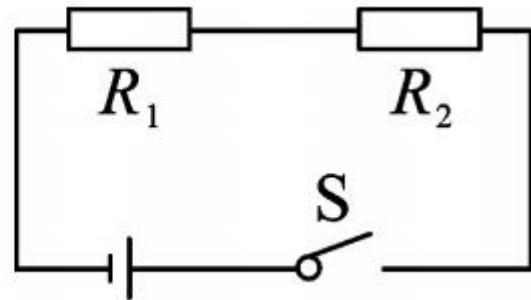
6. (2017 年铜仁市) 如图所示的电路中, 电源电压 $U = 6V$ 恒定不变, $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 10\Omega$ 。开关闭合后, 通过 R_1 的电流为 _____ A, R_2 两端的电压为 _____ V; 若 R_1 、 R_2 并联后仍接在该电源两端, 则通过 R_1 、 R_2 的电流之比 $I_1 : I_2 =$ _____。



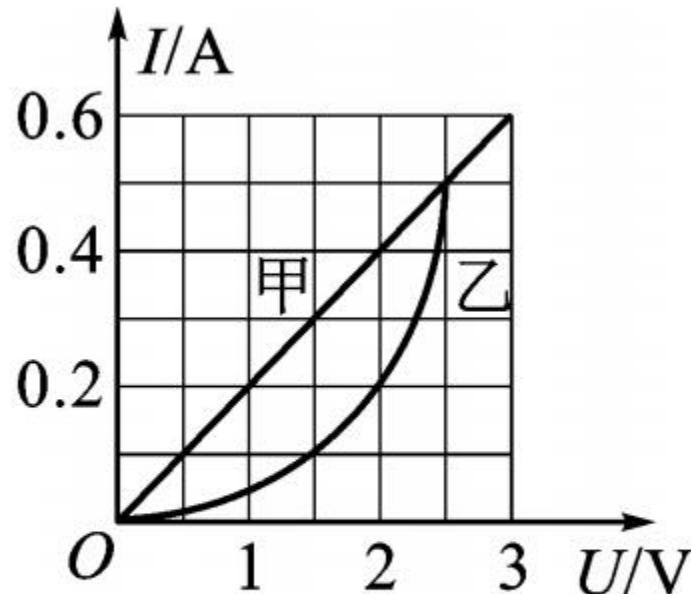7. (2016 年黔东南州) 电阻甲与电阻乙串联在电路中, 它们的电流和电压关系如图所示。当电路中电流为 0.2A 时, 电阻乙的阻值为 _____ Ω ; 当电路中的电流为 0.5A 时, 电阻甲的阻值为 _____ Ω , 电路的总电阻为 _____ Ω 。




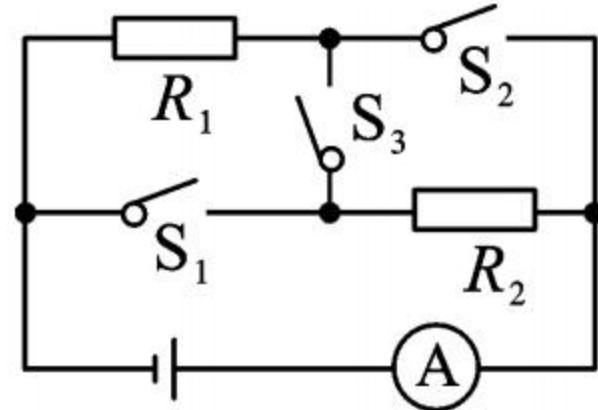8. (2018 年安顺市) 如图, 电源电压恒定, $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 60\Omega$ 。当开关 S_3 闭合, S_1 、 S_2 都断开时, 电流表的示数为 0.1A, 则电源电压是 _____ V; 当开关 S_3 断开, S_1 、 S_2 都闭合时, 电流表的示数是 _____ A。



9. 学校科技创新小组用伏安法测量小灯泡的电阻，电源电压为3V，待测小灯泡的正常工作电压为2.5V。


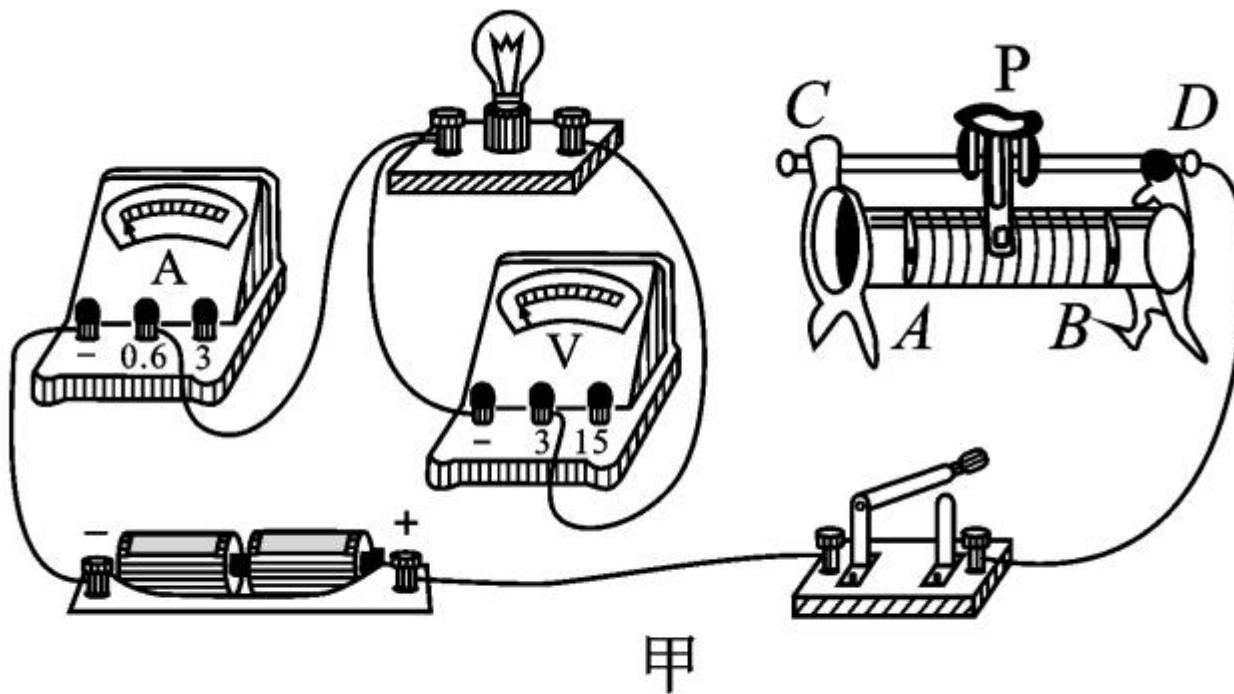
(1) 请用笔划线代替导线，完成图甲中实物电路的连接，要求：①滑片P向右移动时，电流表示数变小；②连线不能交叉。



(2) 检查电路无误后,闭合开关,灯泡不亮,电压表有示数,电流表示数为零,导致这一现象的原因可能是 ()

- A. 电压表短路
- B. 电压表断路
- C. 滑动变阻器短路
- D. 小灯泡断路

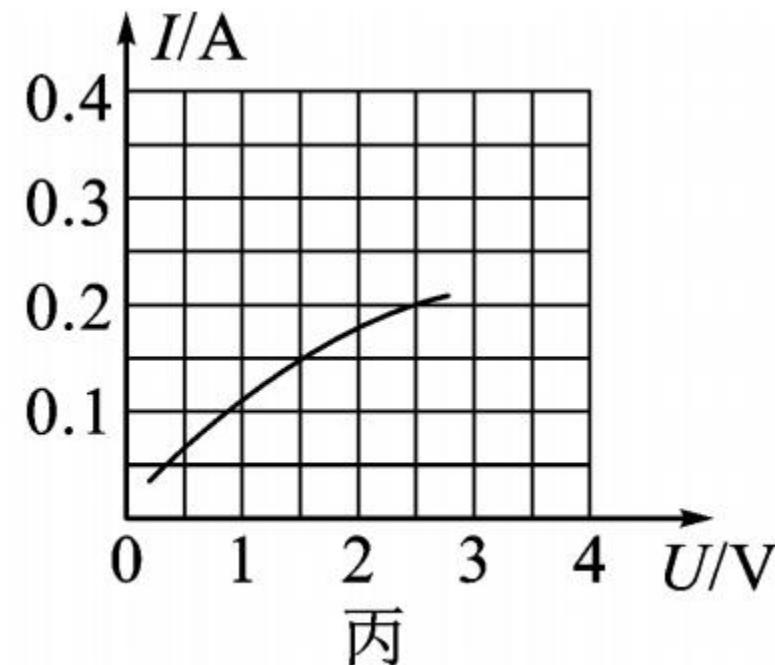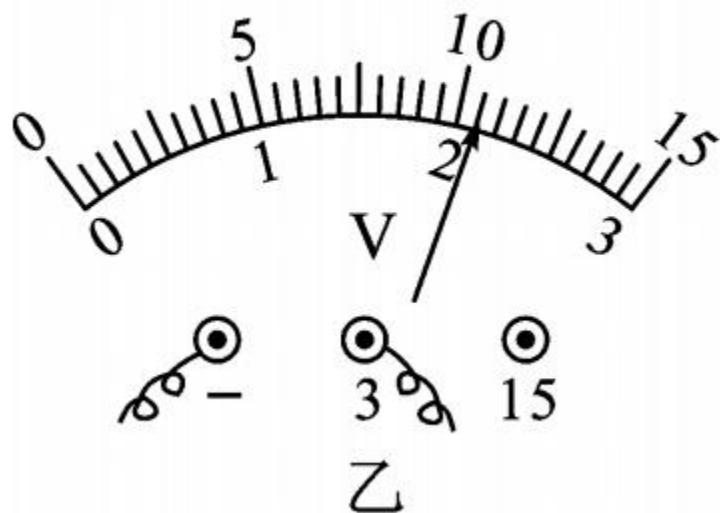(3)故障排除后,闭合开关,当滑动变阻器的滑片P移到某一位置时电压表示数如图乙所示,要测量小灯泡正常发光时的电阻,应将滑动变阻器的滑片向_____ (选填“左”或“右”)移动。



(4)通过移动滑动变阻器的滑片 P 记录了多组数据，并作出了如图丙所示的 $I-U$ 图象，由图可知小灯泡正常发光时的电阻为 _____ Ω 。


易错点 1 串、并联电路的最大电流、电压问题

10. 两只定值电阻，甲标有“ 10Ω 1A”，乙标有“ 15Ω 0.6A”，若把它们串联在同一电路中，则电路中允许通过的最大电流为_____ A，电路两端允许加的最大电压为_____ V；若把它们并联在同一电路中，则电路两端的电压不能超过_____ V，干路电流最大为_____ A。

温馨提示：串联先求 $I_{\text{最大}}$ 再求 $U_{\text{最大}}$ ，并联先求 $U_{\text{最大}}$ 再求 $I_{\text{最大}}$ 。

易错点 2 求变阻器的取值范围

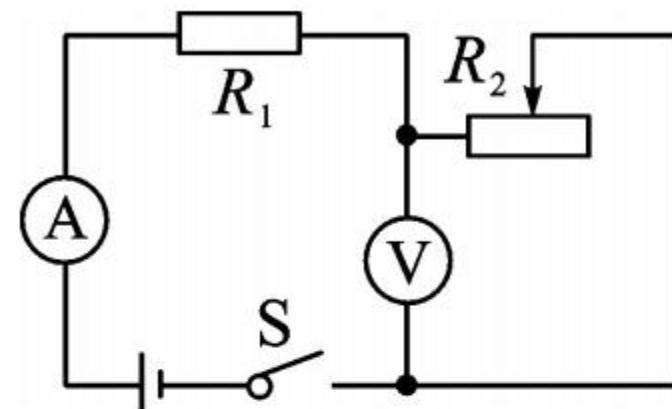11. 某次实验中,李明同学连接了如图所示的电路,若电源电压为 6V,且保持不变,电阻 $R_1 = 8\Omega$,滑动变阻器 R_2 的最大阻值为 10Ω 。他所选用的电压表量程为 $0 \sim 3V$,电流表量程为 $0 \sim 0.6A$ 。为了保证电路安全,实验中滑动变阻器接入电路的阻值范围是 ()



- A. $0 \sim 2\Omega$
- B. $0 \sim 8\Omega$
- C. $2\Omega \sim 8\Omega$
- D. $8\Omega \sim 10\Omega$

温馨提示：电路安全问题解题思路：

电阻与滑动变阻器串联

若电压表并联在滑动变阻器两端

电压表、电流表的量程已知

根据电流表的量程，可以求出滑动变阻器连入电路的最小值

根据电压表的量程，可以求出滑动变阻器连入电路的最大值

滑动变阻器连入电路的阻值范围