
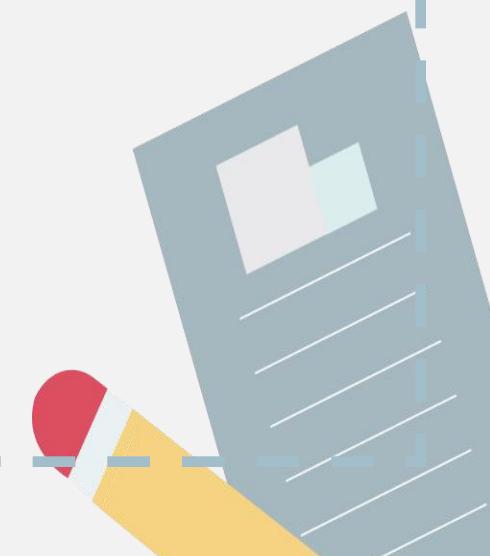


# 第十九章

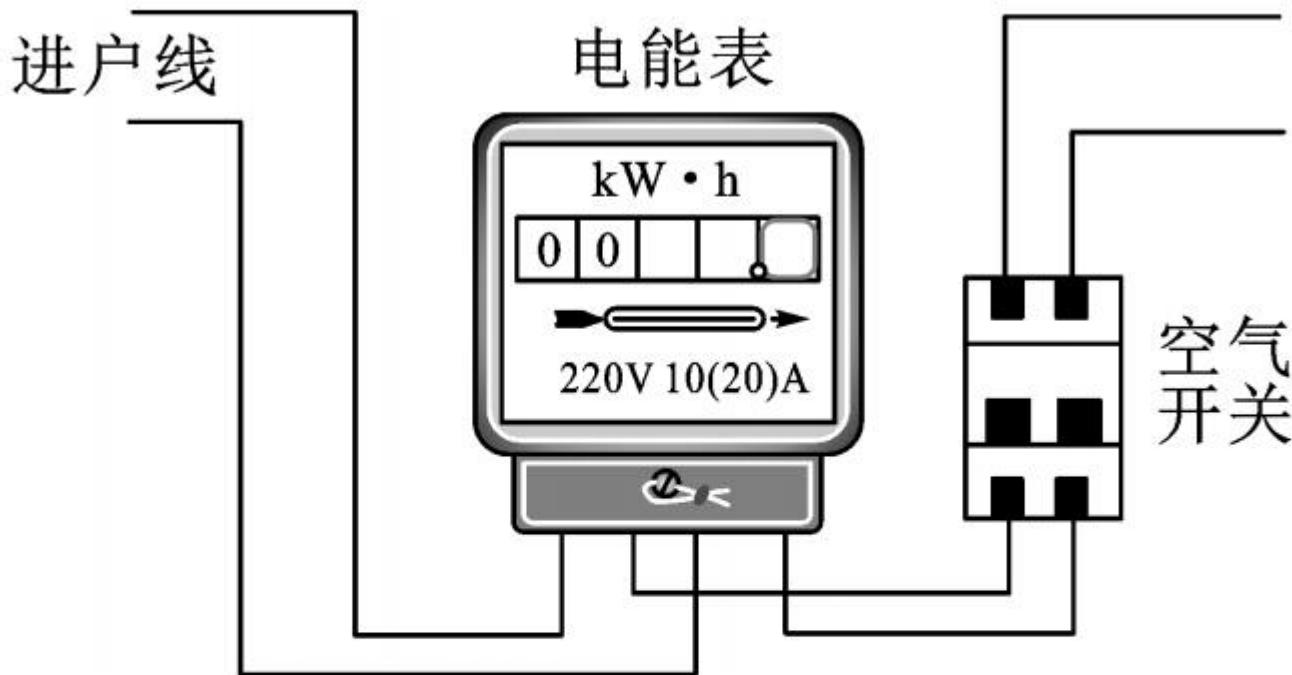


1. 下列说法正确的是 ( )




- A. 进户线是火线和地线
- B. 电能表的标定电流为 20A
- C. 空气开关有保险丝的作用
- D. 电能表与空气开关并联

2. 如图是家庭电路正常工作的一部分。下列说法中正确的是 ( )

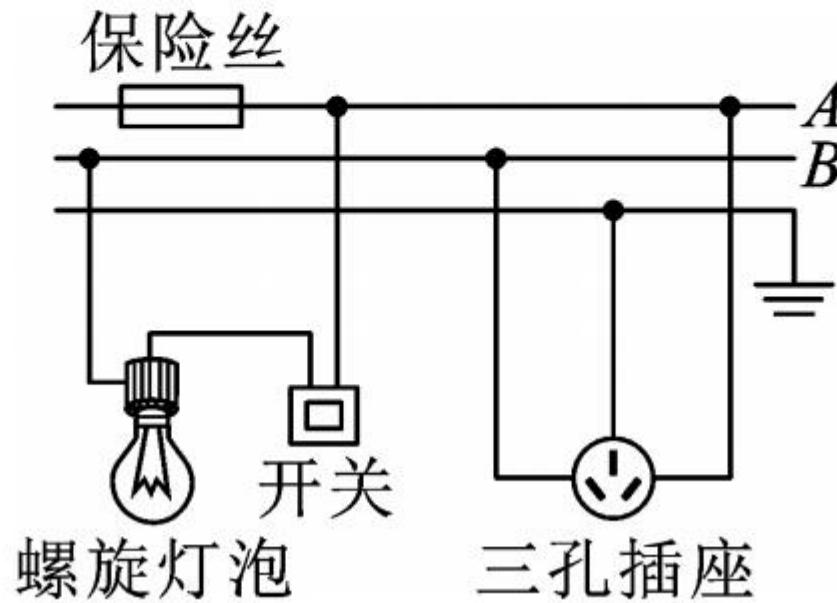

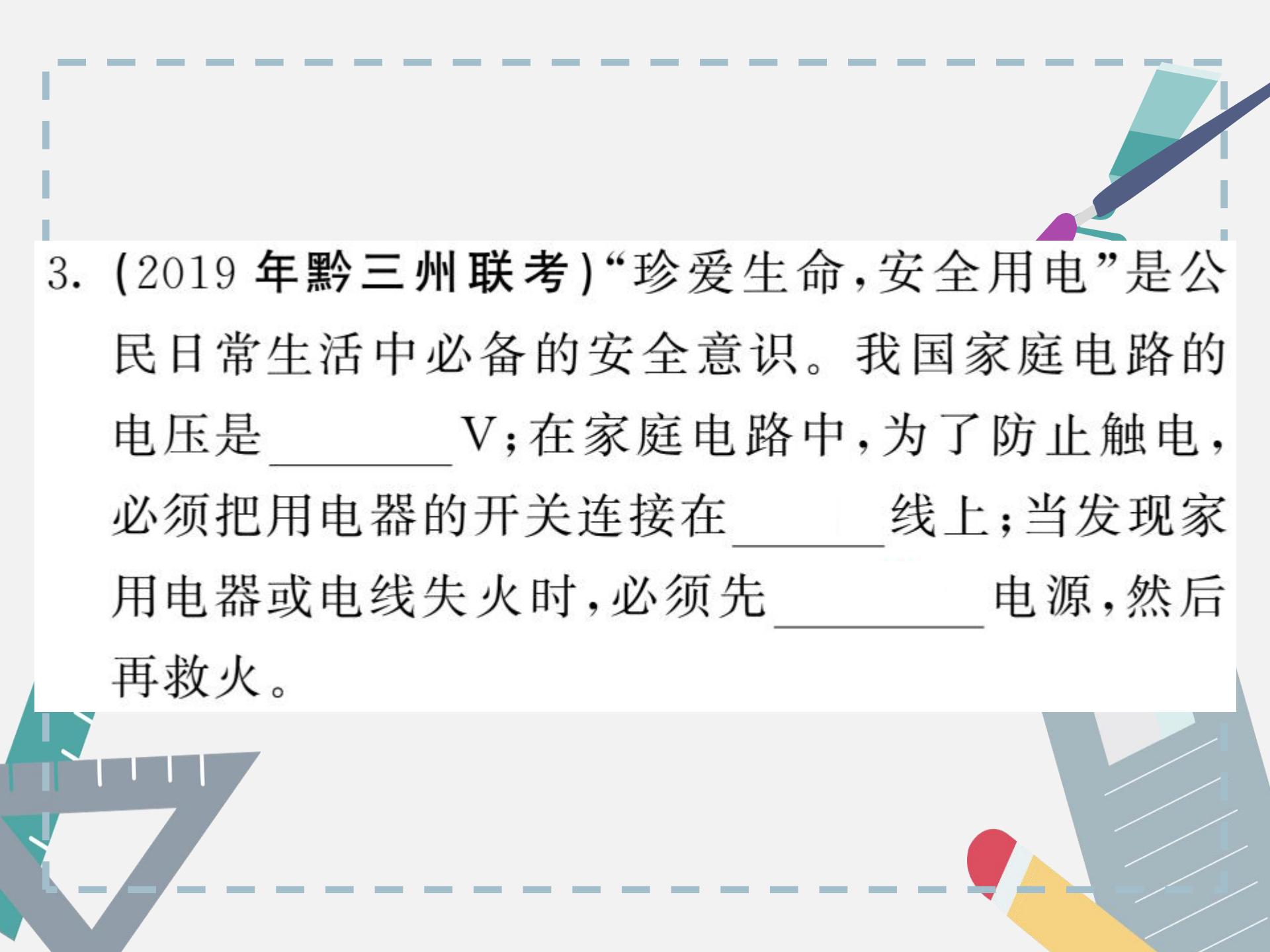
- A. 导线  $B$  与大地之间的电压为 220V
- B. 保险丝能在有人触电时自动切断电路
- C. 电冰箱的插头插入三孔插座时，能使电冰箱的金属外壳接地
- D. 闭合开关后测电笔先后插入插座的左右插孔，氖管都发光



3. (2019 年黔三州联考)“珍爱生命,安全用电”是公民日常生活中必备的安全意识。我国家庭电路的电压是 \_\_\_\_\_ V; 在家庭电路中,为了防止触电,必须把用电器的开关连接在 \_\_\_\_\_ 线上; 当发现家用电器或电线失火时,必须先 \_\_\_\_\_ 电源,然后  
再救火。


4. 某同学观察到他家里的电能表及空气开关如图所示。电能表上标识的“10(20)A”表示这个电能表的 \_\_\_\_\_ 电流为 10A, \_\_\_\_\_ 电流为 20A。他家同时工作的用电器的总功率不能超过 \_\_\_\_\_ W,

该同学家的进户线是\_\_\_\_\_（填序号）。

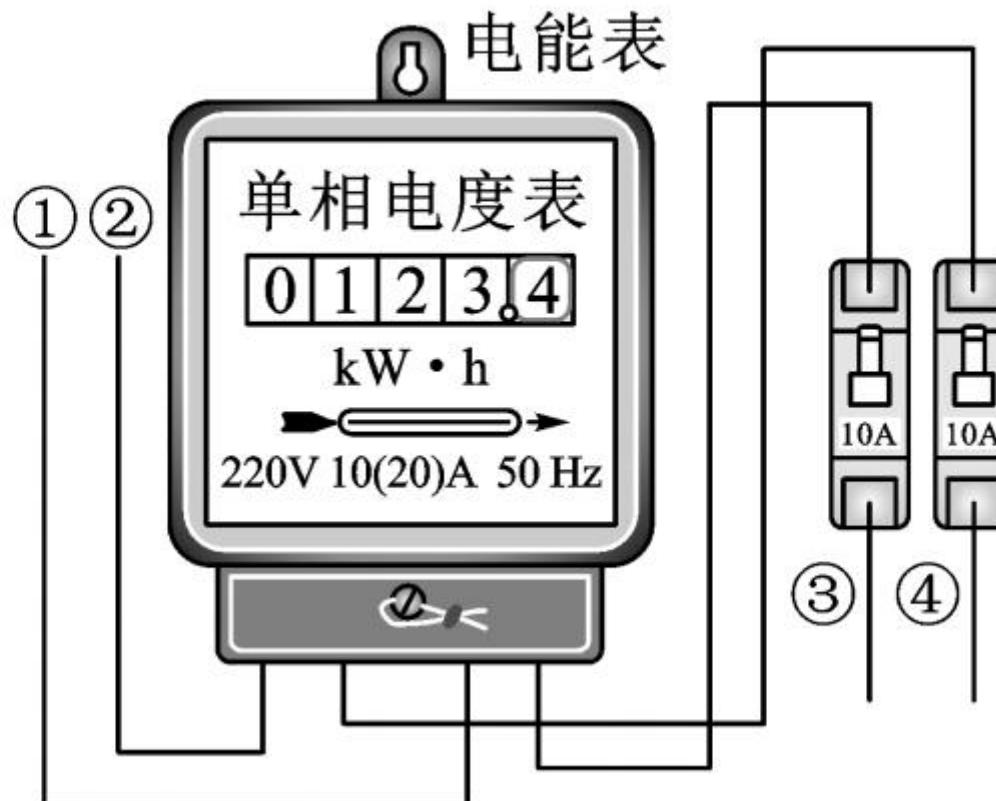




5. 夏季是用电高峰期，电路火灾时有发生。起因都是电路“超负荷”，金属导线温度过高引燃了外面的绝缘皮。请根据学过的物理知识判断，“超负荷”是指电路中

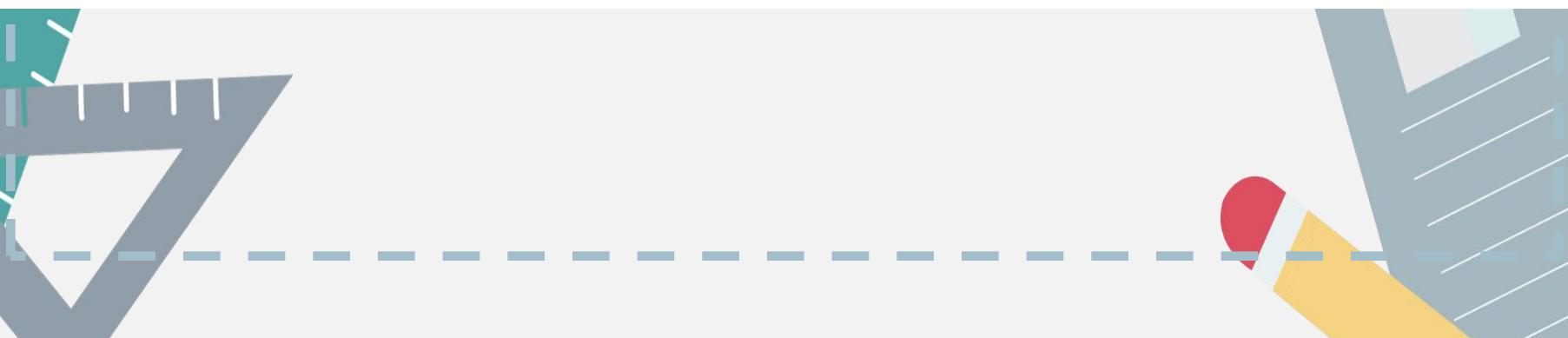- 
- A. 电流过大
  - B. 电压过高
  - C. 电压过低
  - D. 电阻过大

6. 在家庭电路中,一定不会引起总开关(带有漏电保护器)跳闸的是 ( )

- A. 火线和零线直接连通
- B. 安装用电器时人体接触火线
- C. 试电笔笔尖接触火线
- D. 同时使用多个大功率用电器

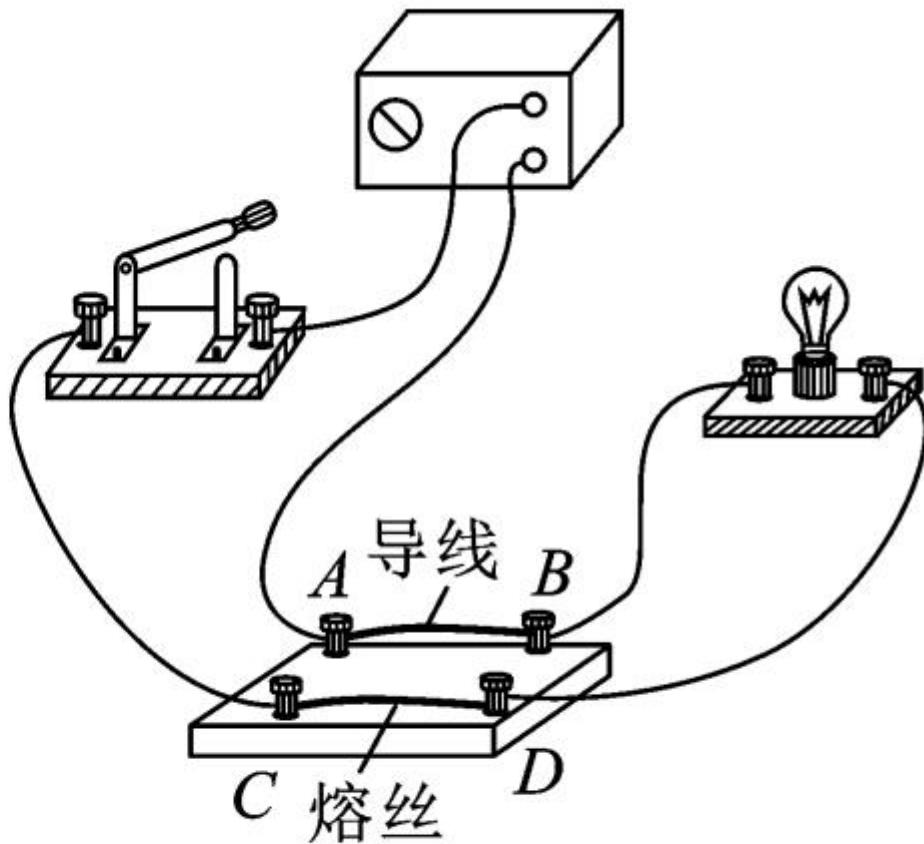7. 如图所示,在接线柱 A、B 间接入导线(其材料为普通铜丝),在接线柱 C、D 间接入熔丝。接通电源,灯泡正常发光,熔丝不熔断;断开电源,在 B、D 间连上一根导线,再次接通电源时,灯不亮,熔丝熔断。以下判




断错误的是 ( )

- A. 导致熔丝熔断的原因是电路中电流过大
- B. 熔丝熔断时,熔丝中的电流大于 A、B 间导线中的电流
- C. 熔丝熔断,但灯泡依然完好
- D. 用铜丝代替熔丝不符合安全用电的原则

8. 职业学校电气专业的晓明同学在学习安装照明电路时,由于操作不规范,导致开关中两个接线柱接到一起。这样产生的后果是 ( )

- A. 灯不能正常发光
- B. 保险丝迅速熔断
- C. 开关依然起作用
- D. 灯总是亮着

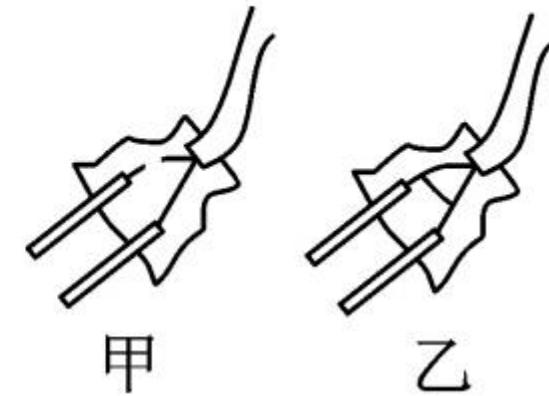9. 当电源插头出现如图所示的甲、乙两种情况时,一旦插入插座内,会造成短路的是 \_\_\_\_\_ (选填“甲”或“乙”)。




10. 小明在家看电视，突然断电，发现空气开关跳闸。原来是楼上邻居家水管漏水，水流入小明家的插座中，因为流入插座的水是\_\_\_\_\_（选填“导体”或“绝缘体”），使电路发生\_\_\_\_\_，导致空气开关跳闸。

11. 为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在\_\_\_\_\_线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于\_\_\_\_\_（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；试电笔\_\_\_\_\_（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。

12. 家庭电路中，常用到空气开关和漏电保护器，应将它们\_\_\_\_\_联在电路中；为了用电安全，洗衣机应选用\_\_\_\_\_孔的插座。


13. (2017年黔东南州)如图所示的做法符合安全用电原则的是 ( )

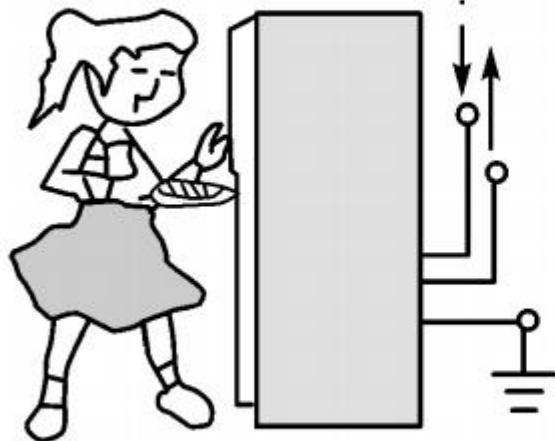

A.将冰箱的金属外壳接地



B.用手指触碰插座的插孔

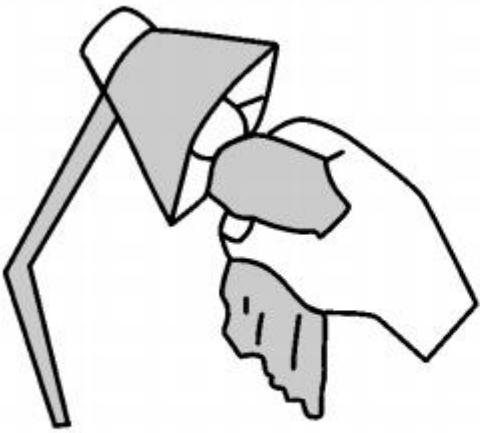

C.用湿抹布擦发光的灯泡



D.雷雨天站在大树下避雨



14. (2019年铜仁市)家庭电路的电压值远远超过了安全值,为了防范触电事故,以下做法错误的是( )

- A. 不靠近高压带电体
- B. 不弄湿用电器,不损坏绝缘层
- C. 更换灯泡、挪动电器前,应先断开电源开关
- D. 有人发生触电事故时,可以直接用手去拉触电者进行施救

15. (2017 年贵阳市)电虽是人类的“好朋友”,但不遵守安全用电原则,也会被它伤害。下列做法符合安全用电原则的是 ( )

- A. 有金属外壳的家用电器,一定要将外壳接地
- B. 家用电器起火时应迅速用水扑灭
- C. 家中多个大功率用电器应接在同一插线板上使用
- D. 控制用电器的开关一定要接在零线上

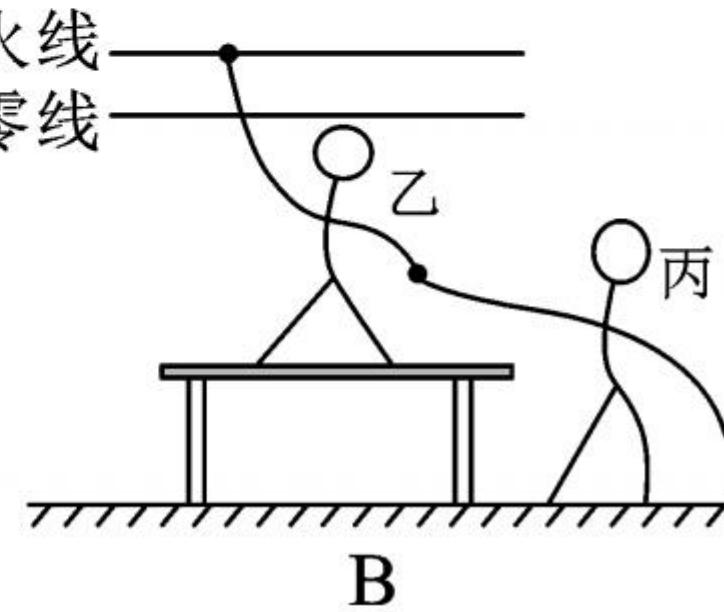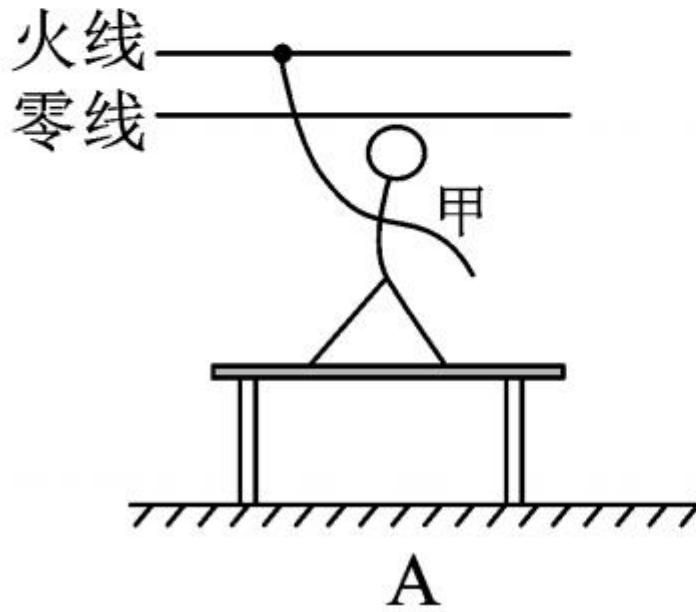16. 生活中人人都要注意安全用电。图 A 中,甲赤脚站在干燥的木桌上,一只手接触到火线;图 B 中,乙赤脚站在干燥的木桌上,一只手接触到火线,此时另一个人丙赤脚站在地面上用手去拉乙,则关于甲、乙、丙三人是否发生触电事故,正确的判断是( )





- A. 甲、乙、丙三人都触了电
- B. 甲发生了触电事故
- C. 只有乙发生了触电事故
- D. 乙、丙两人都触了电




## 易错专攻

### 易错点 1 家庭电路的连接

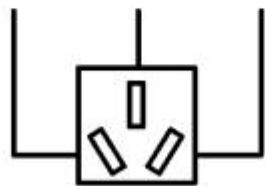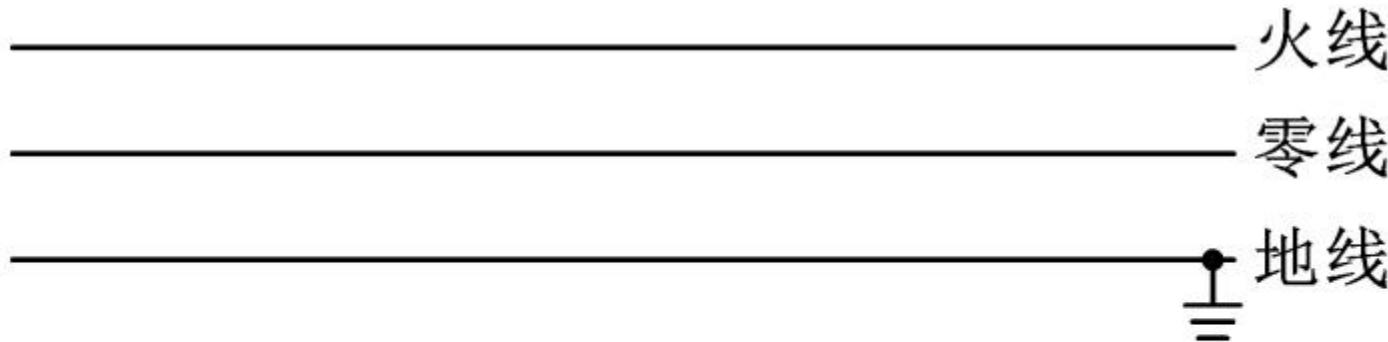
17. (2017 年铜仁市)请用笔画线代替导线,将图中的三孔插座、电灯和开关正确连入家庭电路中。



三孔插座

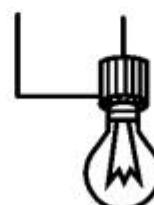


螺口灯泡

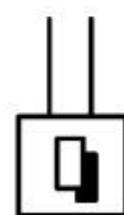


开关

## 易错点 2 家庭电路的故障分析与判断

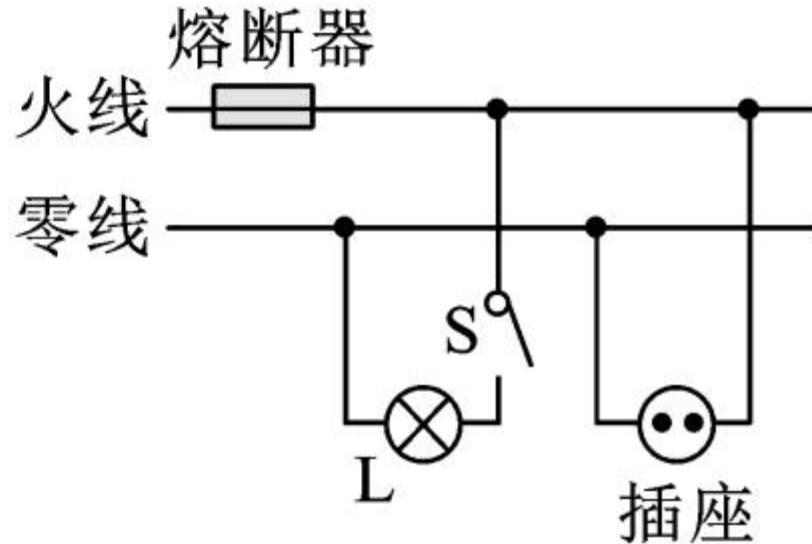18. 小茜家新购住房刚装修完毕，家中部分照明电路如图所示。验收工程时，小茜闭合了开关S（家中其他用电器均处于断开状态），白炽灯L亮了一段时间后熄灭了，她用测电笔分别测试了图中插座的两个孔，发现测电笔都发光。她断开开关S，再次用测电笔测试插座的两个孔，



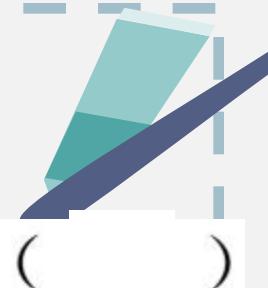

她将观察到(假设故障只有一处) ( )

- A. 测试两孔时测电笔都发光
- B. 测试两孔时测电笔都不发光
- C. 只有测试左面的孔时测电笔才发光
- D. 只有测试右面的孔时测电笔才发光

**温馨提示:**插座中的两孔都能使试电笔的氖管发光,是因为零线断了以后,电流从火线通过其他用电器的开关、用电器、试电笔流过人体到达大地。